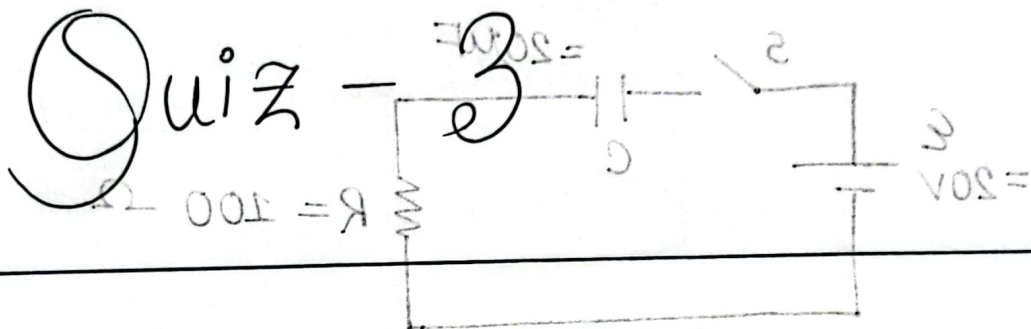


Answer to the Q. NO - 01



Submitted by : Tasnim Rahman Moumita

ID : 22301689

Section : 02

Course code : PHY112


Date of submission : 02.12.2023

Tasnim Rahman Moumita

02.12.2023

signature

Answer to the Q. NO-01

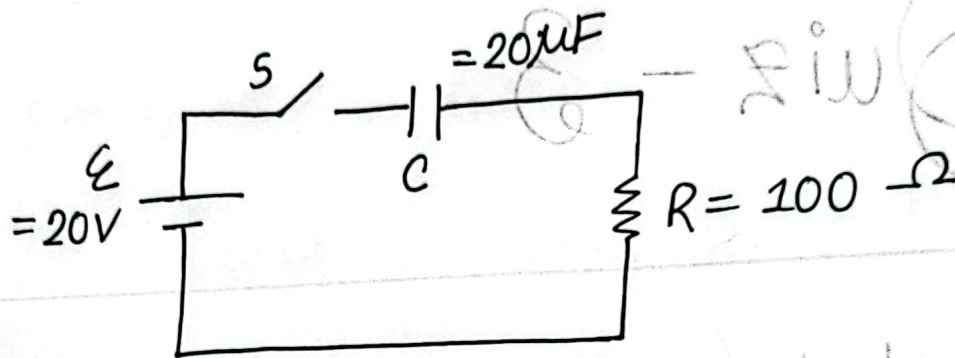

In charging mode,

(a) $V_R, \max = ?$

Given: $E = 20V$
 $R = 100\Omega$

Solve: $I = \frac{20}{100} = \frac{1}{5} A$

$\therefore V_R, \max = 20 V$ (Ans.)

(b) $V_C, \max = 20 V$ (Ans.)

(c) $\tau_c = RC$

$= 100 \times 20 \mu F$

$= 100 \times 20 \times 10^{-6}$

$= 2 \times 10^{-3}$

(d) $I_{\max} = \frac{E}{R} = \frac{20}{100} = 0.2 A$

(Ans.)

(e) $q = C \cdot E \cdot (1 - e^{-t/RC})$

$= \left\{ 20 \times 10^{-6} \times 20 \times (1 - e^{-\frac{1.38 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}}}) \right\}$

$= 1.99 \times 10^{-4} C$

Here,
 $t = RC \ln 2$

$= 2 \times 10^{-3} \times 100 \times \ln 2$


$= 1.38 \times 10^{-3}$

(Ans.)

Q. NO-05 Answer to the Q. NO-05
Q. max = ?

when $t = \infty$,

$$q(t) = q_{\max}$$

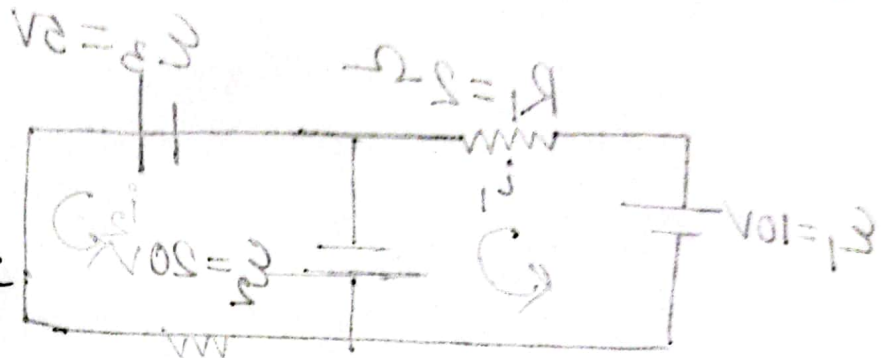


$$\therefore q(t) = C \mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$R_1 = 2\Omega$
 $V_{01} = 10V$
 $V_{02} = 2V$
 $R_2 = 2\Omega$
 $C_1 = 20\mu F$

$$\therefore q_{\max} = 20 \times 20 \times 10^{-6}$$

$$= 400 \times 10^{-6} \text{ (Ans.)}$$

Answer to the Q. NO-02

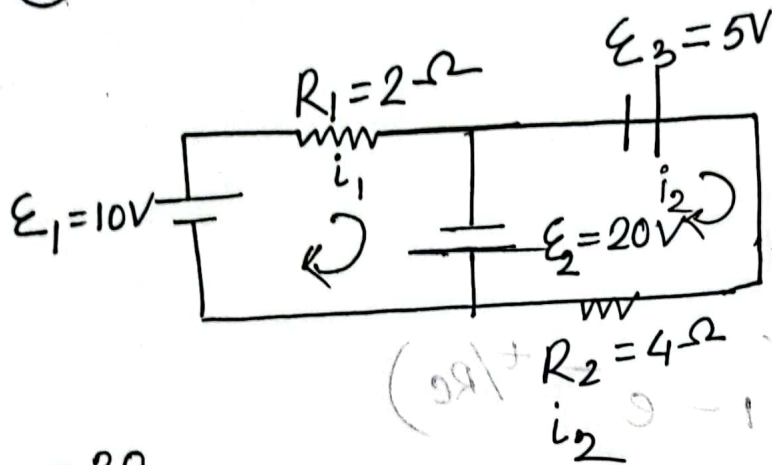

(a) $2i_1 = 30$

$\Rightarrow \boxed{i_1 = 15A}$ (Ans.)

Now, KVL apply,

$$-5 + 4i_2 + 20 = 0$$

$\Rightarrow \boxed{i_2 = -3.75A}$ (Ans.)

(b) $V_a - V_b = (15 \times 2) - 5$

$\Rightarrow V_a - V_b = 30 - 5$

$\therefore \boxed{V_a - V_b = 25V}$ (Ans.)